

# 金题练习看-电学基础概念

## 模块一 电流 电压

1. 关于电流、电流的方向，下列说法中正确的是（ ）
- A. 电荷的移动形成电流
  - B. 负电荷定向移动不能形成电流
  - C. 正、负电荷的定向移动都能形成电流
  - D. 金属导体中的电流方向跟自由电子定向移动的方向相同

C


2. 关于电源和电流，下列说法中正确的是（ ）
- A. 电流是由大量电荷的无规则运动形成的
  - B. 电源外部，电流是从电源的正极流向负极
  - C. 在电路中只要有电源，就一定会有电流
  - D. 电流的方向总是从电源的正极流向负极

A

3. 下列说法正确的是（ ）
- A. 电压是使电荷定向移动形成电流的原因
  - B. 导体容易导电，是因为导体中有大量的自由电子
  - C. 有电压一定有电流
  - D. 只要灯泡两端有电压，灯泡中就一定有电流通过

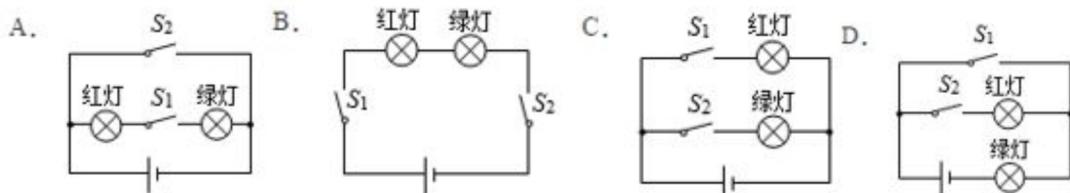
## 模块二 电路识别与设计

【例 1】从 2013 年 4 月 9 日起，交管部门依法严管行人无视交规闯红灯行为。根据你对指挥行人过斑马线红绿交通信号灯的了解，如图中控制红绿灯可行的电路图是（ ）




C

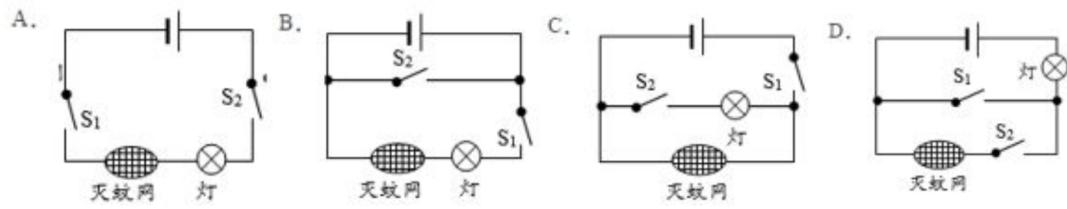【例 2】如图甲所示的电蚊拍，具有灭蚊和照明的功能。当开关  $S_1$  闭合、 $S_2$  断开时，只有灭蚊网通电起到灭蚊作用；当开关  $S_1$  和  $S_2$  都闭合时，灭蚊网与灯都通电同时起到灭蚊和照明作用。下图所示的四个电路设计中符合这种要求的是（ ）




B

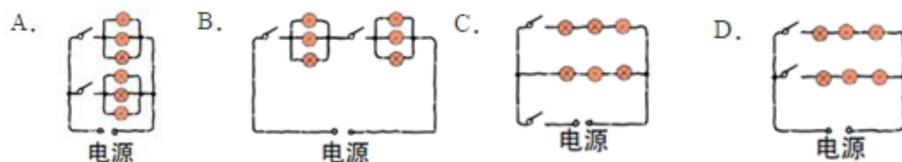**【例 3】**家庭中装饰吊灯，共有六盏灯，由两个开关控制，每个开关控制三盏灯，每盏灯的额定电压都是 220V。则图所示电路中，与之对应的是（ ）




A

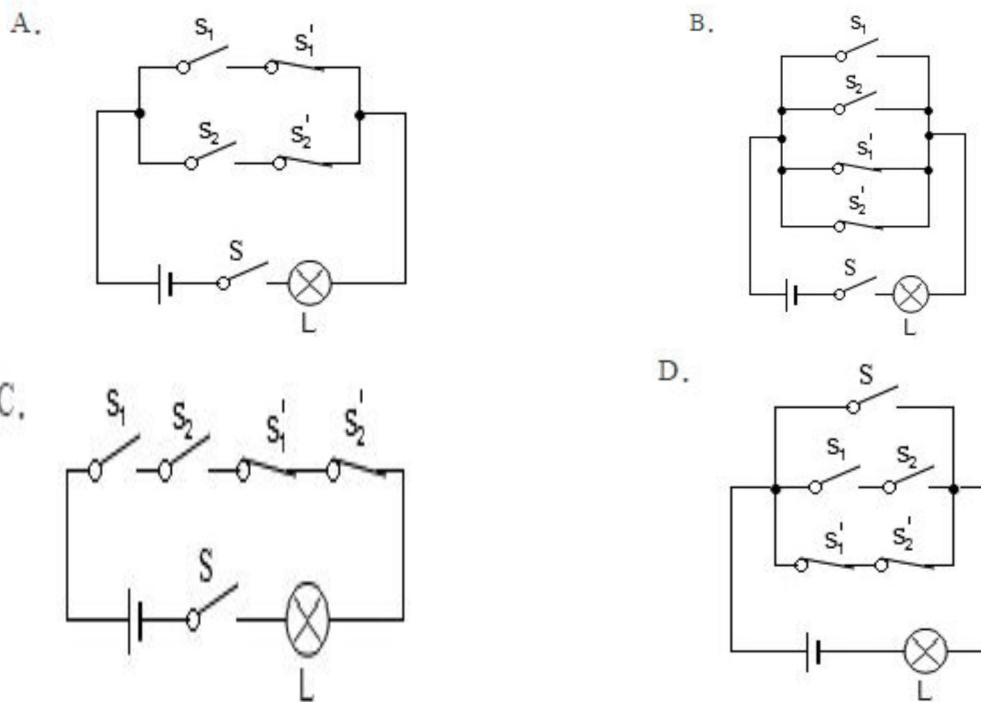**【例 4】**轿车的驾驶位和副驾驶位一般都设有安全带提醒电路，若汽车点火开关 S 未接通，则电路不工作。S 接通后，诊室，座位下对应的动合开关 S1 或 S2 受压后接通，安全带指示灯点亮，提醒他系上安全带。系上安全带后(即将安全带的插头插入联结插座内)，安装在插座内对应的动断开关 S1' 或 S2' 断开，安全带指示灯熄灭。图中的电路设计符合要求的是（ ）




C

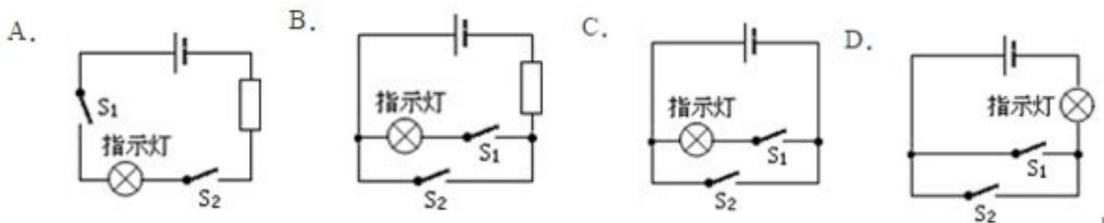**【例 5】** 汽车的手动刹车器（简称“手刹”）在拉起时处于刹车制动状态，放下时处于解除刹车状态。如果手刹处在拉起状态，汽车也能运动，但时间长了会损坏刹车片。有一款汽车设计了一个提醒司机的电路：汽车启动，开关S<sub>1</sub>闭合，手刹拉起，开关S<sub>2</sub>闭合，仪表盘上的指示灯会亮；汽车不启动，开关S<sub>1</sub>断开，指示灯熄灭，或者放下手刹，开关S<sub>2</sub>断开，指示灯也熄灭。下列电路图符合上述设计要求的是（ ）



C

**【例 6】** 图中四个灯泡的连接方式是（ ）

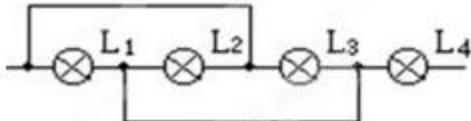

A. 四灯泡串联

B. 四灯泡并联

C. L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>、L<sub>4</sub>并联，再与L<sub>1</sub>串联

D. L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>并联，再与L<sub>4</sub>串联

A

### 模块三 电阻

**【例 7】** 关于导体的电阻，下列说法中正确的是（ ）

- A. 根据公式  $R=U/I$  可知，导体两端的电压，通过导体的电流决定导体电阻的大小
- B. 当温度一定时，长度不等的两条镍铬合金导线，它们的电阻相等，则长度较长的导线横截面积较大
- C. 忽略温度的影响，导体电阻的大小由导体的长度和横截面积决定
- D. 忽略温度的影响，两根长度相同的铝导线，电阻一定相等

A

**【例 8】** 两段长短、粗细和材料都不同的导体分别接在电压相同的电路中，下列判断中正确的是（ ）

- A. 长导体中的电流一定大些
- B. 短导体中的电流一定大些
- C. 无论哪段导体被冷却后，通过的电流都一定变小
- D. 无论哪段导体被拉长后，通过的电流都一定变小

C


**【例 9】** 一段粗细均匀的镍铬合金丝，阻值为R，将它均匀拉长（设体积不变），使直径变

为原来的 $\frac{1}{10}$ ，此时，它的阻值为（ ）

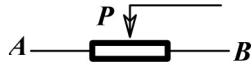- A.  $\frac{1}{10000}R$       B.  $1 \times 10^4 R$       C.  $\frac{1}{100}R$       D.  $100R$

B


【例 10】 滑动变阻器铭牌上标有“ $20\Omega$   $5A$ ”，接线如图所示，将 A 端和滑片 P 接入电路。则滑片 P 移到 A 端时， $R_{PA}=$ \_\_\_\_\_；滑片 P 移到 B 端时， $R_{PB}=$ \_\_\_\_\_；滑片 P 移到中点时， $R_{PA}=$ \_\_\_\_\_。



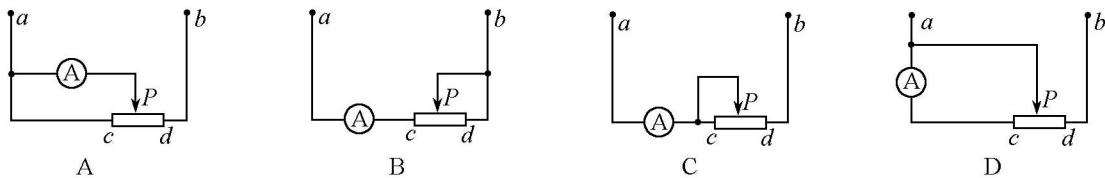- A. 0, 20, 10      B. 0, 10, 20      C. 10, 0, 20      D. 10, 20, 0


A

【例 11】 如图所示电路中，ab 两点间电压不变，当滑动变阻器的滑片 P 向 d 端移动一段距离时，下列电路中电流表的示数会变小的是（ ）




【例 12】 如图所示的电路，M、N 处接入滑动变阻器，且滑片 P 向左滑动时电流表示数变

小，应选用下图中的（ ）

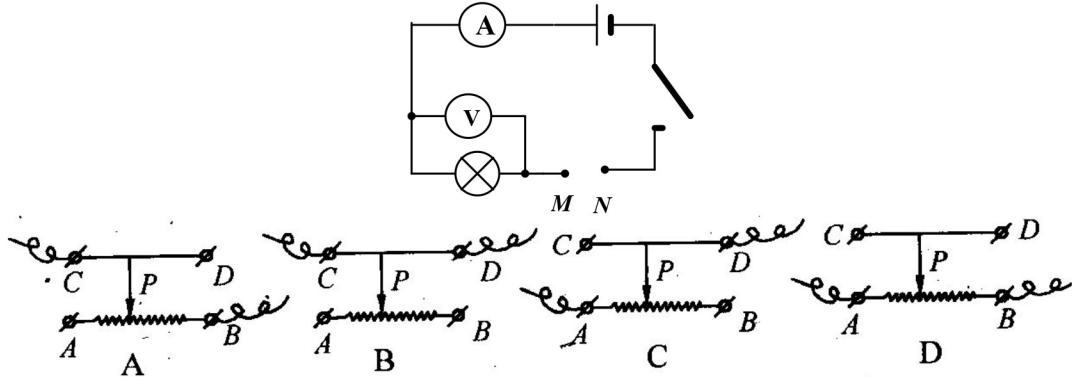

【例 13】 用图所示的滑动变阻器接在电路中的 M、N 两点间，组成一个调光电路，现使滑


片 P 向 a 端移动的过程中，灯泡变暗，则应连接的接线柱是（ ）

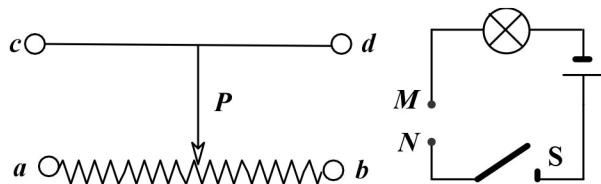

- A. a 和 b      B. c 和 d      C. b 和 c      D. a 和 d


**【例 14】** 如图所示, AB 和 BC 是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体, 将它们串联后连入电路中, 比较这两段导体的电阻大小和通过它们的电流的大小, 有 ( )

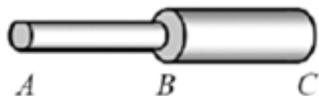- A.  $R_{AB} > R_{BC}$ ;  $I_{AB} < I_{BC}$   
 B.  $R_{AB} > R_{BC}$ ;  $I_{AB} = I_{BC}$   
 C.  $R_{AB} < R_{BC}$ ;  $I_{AB} = I_{BC}$   
 D.  $R_{AB} < R_{BC}$ ;  $I_{AB} < I_{BC}$




**【例 15】** 如图所示是实验室常用的一种滑动变阻器. 下列关于滑动变阻器的构造说法正确的是 ( )

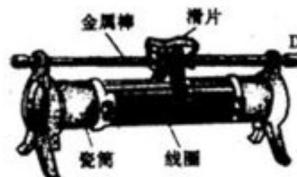- A. 线圈是用电阻率较大的合金线制成  
 B. 滑片与金属棒之间是绝缘的  
 C. 滑片与线圈之间是绝缘的  
 D. 瓷筒与线圈之间不能绝缘




**【例 16】** 将两个滑动变阻器串联, 如图所示. 把 a、b 两根导线接入某电路后, 要使电路中的电流最小, 则滑片  $P_1$ 、 $P_2$  的位置是( )

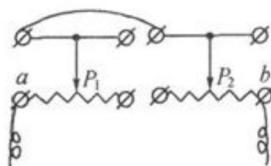- A.  $P_1$  移到右端,  $P_2$  也移到右端  
 B.  $P_1$  移到左端,  $P_2$  也移到左端  
 C.  $P_1$  移到右端,  $P_2$  移到左端  
 D.  $P_1$  移到左端,  $P_2$  移到右端



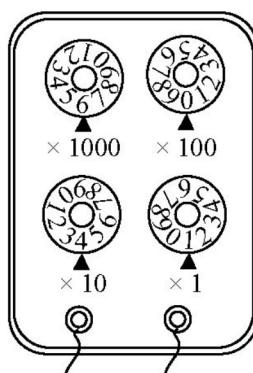**【例 17】** 如图所示, 电阻箱的示数为\_\_\_\_\_  $\Omega$ .



A.6041

B.6401

C.6104

D.1604



微信扫描二维码  
关注选师无忧平台  
获取更多学习资料