


金题练习看-欧姆定律

模块一 含电表分析

【例 1】如图所示电路，开关闭合时观察到： L_1 和 L_2 两灯均不亮，电流表无示数，电压表有示数，其原因可能是（ ）

- A. L_1 断路 C. 电流表断路


- B. L_2 断路 D. 电流表短路

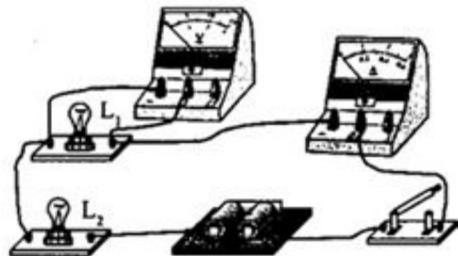

A

【例 2】如图所示的电路中，电流表 A_1 的示数为 1A、 A_2 的示数为 0.7A、 A_3 示数为 0.2A，则通过三个灯泡的电流各是多少？（ ）

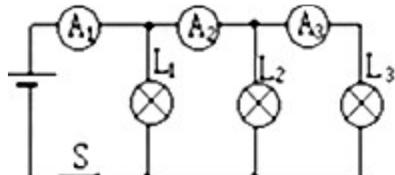
- A. 通过灯泡 L_1 、 L_2 、 L_3 的电流分别为 0.1A、0.5A、0.3A
B. 通过灯泡 L_1 、 L_2 、 L_3 的电流分别为 0.3A、0.5A、0.2A
C. 通过灯泡 L_1 、 L_2 、 L_3 的电流分别为 0.1A、0.4A、0.2A
D. 通过灯泡 L_1 、 L_2 、 L_3 的电流分别为 0.3A、0.4A、0.3A



B

【例 3】下列是对如图所示电路的一些分析，其中正确的是（ ）

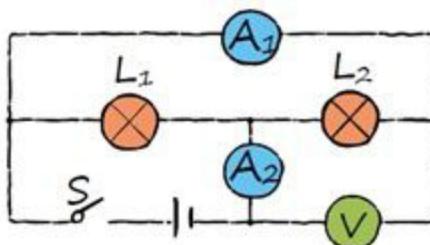
- A. 灯 L_1 、 L_2 串联，电压表 V 测 L_2 两端的电压
B. 灯 L_1 、 L_2 并联，电流表 A_1 测干路的电流
C. 灯 L_1 、 L_2 并联，电压表 V 测电源电压
D. 灯 L_1 、 L_2 串联，电压表 V 测 L_1 两端的电压



C


【例 4】如图所示的电路中，闭合开关，电流表测量的是（ ）

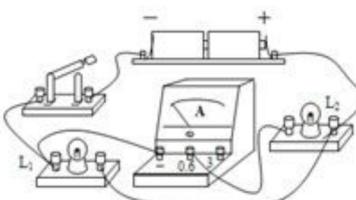- A. 通过灯 L_1 的电流 B. 通过灯 L_2 的电流
C. 通过灯 L_1 和灯 L_2 的电流之和 D. 电源供给电路的总电流



B.

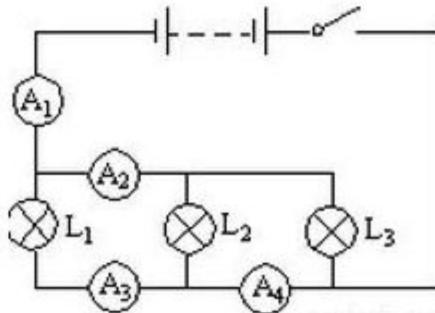【例 5】如图，开关S 闭合时，通过L₁、L₂ 和L₃ 的电流分别是0.4A、0.2A 和0.8A，则电流表A₁的示数为_____， A₂ 的示数为_____， A₃ 的示数为_____，A₄ 的示数为_____.




- A. 2.4A; 1A; 0.4A; 0.6A
- B. 1.4A; 2A; 0.4A; 0.6A
- C. 1.4A; 1A; 0.4A; 0.6A
- D. 2.4A; 2A; 0.4A; 0.6A

C


【例 6】如图所示电路，两只小灯泡L₁ 和L₂ 均正常发光，则下面几种说法中正确的是（ ）

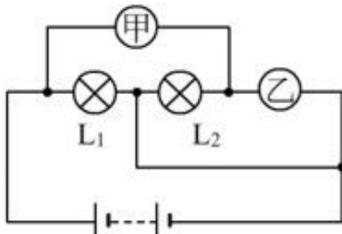- A. 甲是电流表，乙是电压表
- B. 甲是电压表，乙是电流表 C.
- 甲、乙都是电流表
- D. 甲、乙都是电压表



C

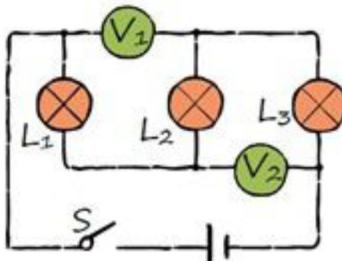
【例 7】如图所示，电压表V₁ 的读数为3V，V₂ 的读数为4V，若电源电压为6V，则灯L₁ 两端的 电压为____V，灯L₂ 两端的电压为____V，灯L₃ 两端的电压为____V.



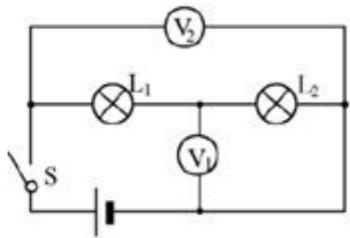- A. 3; 1; 2
- B. 2; 1; 2
- C. 2; 1; 3
- D. 3; 1; 3

B

【例 8】如图所示电路，闭合开关S 后，电压表V₁ 的示数为3V，电压表V₂ 的示数为8V，则灯L₁两端的电压为（ ）




- A. 8V B. 3V
C. 5V D. 11V

C

【例 9】如图所示，开关S 闭合后，其中A₁ 的示数为0.3 安，A₂ 的示数为0.4 安，如果通过L₁ 的 电

流 I₁ 和通过 L₂ 的电流 I₂ 相等，则通过干路电流为 I 为（ ）

- A.0.3A B.0.4A C.0.5A D.0.6A

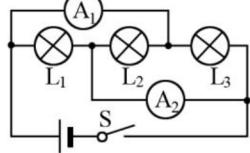

A

模块二 欧姆定律理解


【例 10】(多选) 以下是对欧姆定律表达式的几种理解, 其中正确的是 ()

- A. 由 $I = \frac{U}{R}$ 可得 $R = \frac{U}{I}$, 表示在通过导体电流一定时, R 跟导体两端电压成正比
- B. 由 $I = \frac{U}{R}$ 可得 $R = \frac{U}{I}$, 表示在导体两端电压一定时, R 跟通过导体的电流成反比
- C. $I = \frac{U}{R}$ 表示在导体电阻一定时, 通过导体的电流跟导体两端电压成正比
- D. $I = \frac{U}{R}$ 表示在导体两端电压一定时, 通过导体的电流跟导体电阻成反比

CD

模块三 比例专题

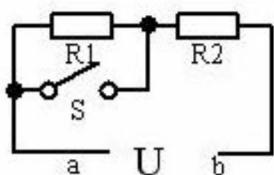【例 11】如图所示的电路中, a 、 b 两端电压保持不变, 已知 $R_1:R_2=1:4$, 则开关 S 闭合前后通过 R_2 的电流之比和其两端的电压之比分别是 ()




- A. 4: 5 5: 4
- B. 4: 5 4: 5
- C. 5: 4 4: 5
- D. 5: 4 5: 4

B


【例 12】如图所示电路中, 定值电阻 $R_1:R_2:R_3=3:2:3$, 电源电压不变. 开关 S 闭合前, 电压表的示数为 U , 开关 S 闭合后, 电压表的示数为 U' , 则 $U:U'$ 等于 ()

- A. 5:4
- B. 1:1
- C. 4:3
- D. 5:3

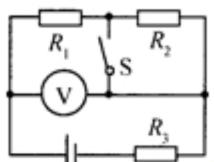

A

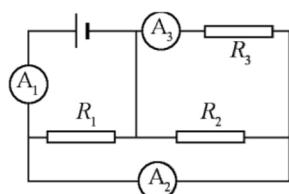
【例 13】如图所示的电路中, 电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 的示数比为 6:5:3, 则电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 之比为 ()



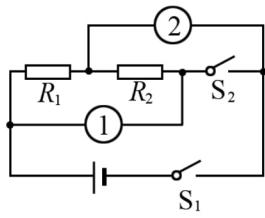- A. 3:5:6
- B. 5:6:10
- C. 3:2:1
- D. 6:3:2


D

【例 14】如图所示, 电源电压不变, $R_1=8\Omega$, $R_2=12\Omega$, 当 S_1 闭合而 S_2 断开, ①②都是电流表时, 两表的示数之比为_____; 若 S_1 、 S_2 都闭合, ①②都是电压表时, 两表的示数之比为_____.



电流比 $2:5$, 电压比 $5:3$

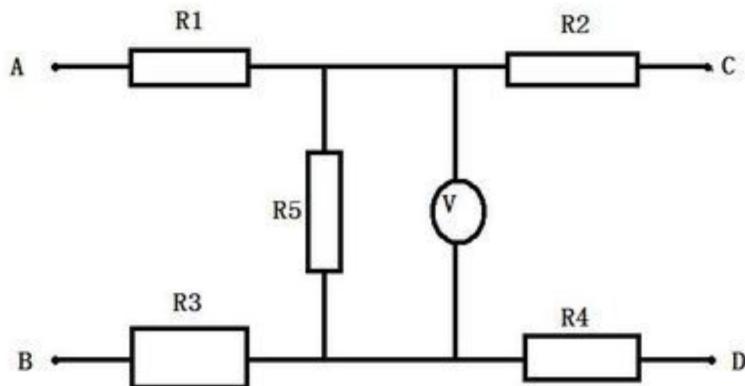【例 15】(多选) 如图所示电路中, 电阻 R_1 与 R_3 相等, 电阻 R_2 与 R_4 相等. 现有一个两端电压为 $10V$ 的电源, 当把该电源接在 A 、 B 两个接线端时, 电压表的示数为 $7.5V$, 电阻 R_1 两端的电压为 U_1 . 当把该电源接在 C 、 D 两个接线端时, 电压表的示数为 $5V$, 电阻 R_2 两端的电压为 U_2 , 则下列选项正确的



是 ()


- A. $U_1 : U_2 = 1 : 2$
- B. $R_1 : R_5 = 1 : 3$
- C. $R_2 : R_5 = 1 : 2$
- D. $R_1 : R_2 = 1 : 3$

ACD


模块四 比例专题

【例 20】如图所示电路中, 电源两端电压不变, 定值电阻的阻值 $R_1 : R_2 : R_3 = 4 : 5 : 6$. 开关 S 接 1 时, 电流表的示数为 $0.9A$. 开关 S 接 2 时, 电流表的示数 $I' = \underline{\hspace{2cm}}$ A.

0.5

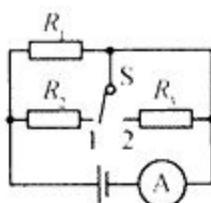

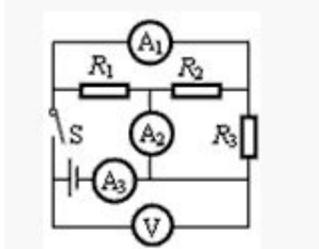【例 21】如图所示电路中, 电源电压不变. 开关 S 闭合前, 电压表示数为 $6V$; 开关 S 闭合后, 电流表 A_1 的示数为 $0.6A$, A_2 的示数为 $0.5A$, A_3 的示数为 $0.9A$. 下列判断正确的是 ()



- A. 干路电流为 $1.1A$
- B. 通过 R_1 的电流为 $0.1A$
- C. 电阻 R_2 的电阻值为 12Ω

D. R_2 和 R_3 交换位置后，电流表 A_1 和 A_3 的示数不变

D


模块总结练习

【练习 1】关于公式 $R = \frac{U}{I}$ 的物理意义，下面说法中正确的是（ ）

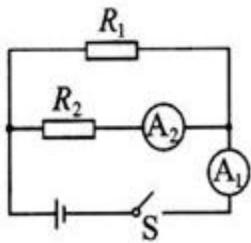- A. 导体中通过的电流越大，则电阻越小
- B. 加在导体两端的电压越大，则电阻越大
- C. 导体的电阻与它两端的电压成正比，和通过它的电流成反比
- D. 导体的电阻等于导体两端的电压与通过它的电流的比值

D

【练习 2】如图所示的电路中，电阻 R_1 的阻值为 10Ω 。闭合开关S，电流表 A_1 的示数为 $2A$ ，电流表 A_2 的示数为 $0.8A$ ，则电阻 R_2 的阻值为 _____ Ω 。




15Ω

【练习 3】(多选) 如图所示电路, 电源两极电压保持不变, 当滑动变阻器的滑片 P 由一端滑至另一端时, 电压表的示数从 $U / 3$ 变到 $U / 4$, 则 () .

- A.R₁ : R₂=1 : 1 B.R₁ : R₂=1 : 2
C.R₂ : R₃=2 : 1 D.R₂ : R₃=1 : 2 .

B、 C

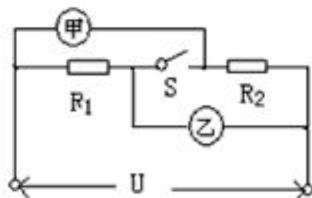
【练习 4】电源电压 U 保持不变, 在甲、乙两处分别接入电压表, 闭合开关S, 测得 $U_{\text{甲}}:U_{\text{乙}}=1:3$; 断开开关 S, 拆去电压表, 并在甲、乙两处分别接入电流表, 此时 $I_{\text{甲}}:I_{\text{乙}}$ 是 ()



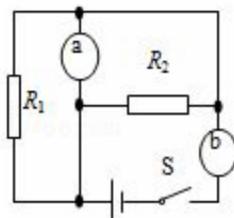- A. 3:1 B. 1:3 C. 1:1 D. 4:3

B

【练习 5】(多选) 在图所示电路中, a、b是两个电表, 其中一个是电流表, 另一个电压表, R_1 、 R_2 是两个并联的定值电阻, 其中 $R_1=40\Omega$. 开关S闭合后, 电流表的示数为0.4A, 电压表的示数为6V. 下列说法正确的是 ()



- A. a 是电压表, b 是电流表
B. 电阻 $R_1:R_2=5:3$
C. 电流表测的是通过电阻 R_2 的


电流

- D. 通过电阻 R_1 的电流是电流表示数的八分之五倍

AB

【练习 6】如图所示，电源电压不变，电阻 $R_1=20\Omega$ ， $R_2=10\Omega$ ，当只闭合开关 S_1 和 S 时，电流表的示数 2.5A；当只闭合开关 S_2 和 S 时，电流表的示数是 1.5A；则电源电压是 V，电阻 R 是 Ω .

10

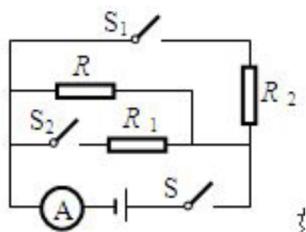

微信扫描二维码
关注选师无忧平台
获取更多学习资料